

# PCS3225 - Sistemas Digitais II

## Projeto 3 - Banco de Registradores e Instruções ADD

Glauber De Bona

30/09/2020

O objetivo deste trabalho é exercitar a descrição de registradores em VHDL, que serão usados como componentes internos do PoliLEGv8. Além disso, este trabalho oferece um primeiro contato com a implementação de instruções de adição.

O PC e o banco de registradores.

### Introdução

O registrador é um dos componentes básicos do processador. Ele é o elemento de memória mais próximo das unidades funcionais e também o mais rápido, pois está diretamente ligado a elas através do fluxo de dados interno. Todas as operações importantes que acontecem no processador tem como origem ou destino um registrador, normalmente no **banco de registradores**.

No LEGv8 são 32 de 64 bits

Em sistemas digitais, um registrador nada mais é que um conjunto de *flip-flops*. Em VHDL, um *flip-flop* é descrito usando-se uma atribuição incompleta dentro de um bloco sequencial. Veja o exemplo abaixo de um bloco sequencial:

```
ffdr: process(clock, reset)
begin
    if reset='1' then
        q <= '0';
        q_n <= '1';
    elsif clock='1' and clock'event then
        if en = '1' then
            q <= d;
            q_n <= not d;
        end if;
    end if;
end process;
```

Neste bloco, descrevemos um *flip-flop* tipo D com *reset* assíncrono. Note que o processo tem em sua lista de sensibilidade o *clock* e o *reset*, mas o *if* divide as ações em assíncronas (se houver *reset*) ou síncronas (sensível à borda de subida do *clock*). Porém, se não houver um *reset* nem uma borda de subida do *clock*, o comportamento não é especificado. Chamamos isso de **atribuição incompleta**, e a ação padrão do sintetizador será de manter os sinais inalterados.

O *reset* é prioritário pois é avaliado antes.

Para manter os sinais como estão, deve existir um elemento de memória. Nesse caso, o elemento de memória que forçamos o sintetizador a usar para manter o valor é exatamente um *flip-flop*. Caso desejássemos, poderíamos colocar um *else* contendo uma atribuição para o mesmo sinal, mas isto é desnecessário. Este tipo de atribuição incompleta também funciona para outros sinais. O sintetizador se encarregará de colocar o número de *flip-flops* adequado para manter o valor de um vetor ou sinal inalterado.

q<=q;

## Atividades

**T3A1** (3 pontos) Implemente um componente em VHDL correspondente a um registrador parametrizável, respeitando a seguinte entidade:

Trabalho 3, Atividade 1

```
entity reg is
  generic(wordSize: natural :=4);
  port(
    clock: in bit; —! entrada de clock
    reset: in bit; —! clear assincrono
    load: in bit; —! write enable (carga paralela)
    d: in bit_vector(wordSize-1 downto 0); —! entrada
    q: out bit_vector(wordSize-1 downto 0) —! saída
  );
end reg;
```

O registrador é parametrizável através do parâmetro `wordSize`, que determina o seu tamanho em bits. Recebe um sinal de *clock* periódico e é sensível a borda de subida deste sinal. O *reset* é assíncrono e força todos os bits para zero. Quando o sinal *load* é alto, a escrita é considerada habilitada e o valor na entrada *d* é gravado nos *flip-flops* quando ocorrer uma borda de subida do *clock*, refletindo então na saída *q*. Contrariamente, quando o sinal *load* é baixo, nada acontece e a saída permanece inalterada. A saída é assíncrona e mostra o conteúdo atual do registrador.

Tanto a entrada *d* quando a saída *q* são paralelas e contém `wordSize` bits.

**T3A2** (4 pontos) Implemente um componente em VHDL correspondente a um bloco de registradores que respeite a seguinte entidade:

Trabalho 3, Atividade 2

```
entity regfile is
  generic(
    regn: natural := 32;
    wordSize: natural := 64
  );
  port(
    clock: in bit;
    reset: in bit;
    regWrite: in bit;
    rr1, rr2, wr: in bit_vector(natural(ceil(log2(real(regn))))-1 downto 0);
    d: in bit_vector(wordSize-1 downto 0);
    q1, q2: out bit_vector(wordSize-1 downto 0)
  );
end regfile;
```

Os parâmetros determinam o número de registradores (`regn`) e o tamanho da palavra de cada registrador (`wordSize`). Por padrão, os registradores são numerados de 0 até `regn-1`. A linha de declaração das entradas `rr1, rr2, wr` faz exatamente isso, declarando estes sinais em função de `regn`, fazendo  $\lceil \log_2 \text{regn} \rceil - 1$ . No caso de um banco com 32 registradores, estas entradas serão de 5 bits (`bit_vector(4 downto 0)`). Para fazer este cálculo dependente dos parâmetros, usamos a biblioteca matemática, então você obrigatoriamente deverá incluir as cláusulas de uso `use ieee.math_real.ceil;`

Se não usou a biblioteca `ieee`, terá que declará-la também.

e use `ieee.math_real.log2`; na sua descrição.

Assim como no caso dos registradores do PoliLEGv8, o último registrador não deve aceitar escritas (não há efeito algum em escrever nele) e sempre retorna zero quando lido.

No caso de 32 registradores, o de número 31 é o último.

É opcional, mas fortemente aconselhável, usar o registrador da atividade anterior como componente. O restante das características do registrador permanecem as mesmas: todos os registradores do banco são sensíveis à borda de subida do *clock* e o *reset* é assíncrono.

O *reset* vale para todos os registradores do banco.

A entrada de dados *d* possui largura de *wordSize*, mas na borda de subida do *clock* somente o registrador apontado por *wr* será escrito, se o *regWrite* for alto. Exemplo: para 32 registradores, se *wr*=01010 o registrador 10 (ou o décimo primeiro) amostrará a entrada *d* para seus *flip-flops*. Caso o *regWrite* seja baixo na borda de subida do *clock*, a escrita não acontece.

A leitura é assíncrona e o banco possui duas saídas de leitura. O registrador apontado pela entrada *rr1* coloca o seu valor na saída *q1* e o apontado pela entrada *rr2* coloca na saída *q2*. Exemplo: para 32 registradores, se *rr1*=00011 registrador 3 (ou o quarto) coloca o seu valor armazenado na saída *q1*.


**T3A3** (3 pontos) Implemente um componente em VHDL, que executará instruções de adição, respeitando a seguinte entidade:

Trabalho 3, Atividade 3

```
entity calc is
  port(
    clock:      in    bit;
    reset:      in    bit;
    instruction: in    bit_vector(15 downto 0);
    overflow:   out   bit;
    q1:         out   bit_vector(15 downto 0)
  );
end calc;
```

Esta calculadora deve instanciar internamente um banco de registradores da atividade T3A2, contendo 32 registradores, cada um com 16 bits. As portas *reset* e *clock* de *calc* devem ser conectadas às portas de mesmo nome no banco de registradores. A calculadora deve implementar um conjunto de duas instruções, *ADD* e *ADDI*, similares àquelas do LEGv8, porém com uma codificação mais enxuta, de 16 bits, num único formato:

 Como na atividade anterior, o último registrador (31) deve retornar sempre 0.



- *opcode*: 1 (um) para *ADD* e 0 (zero) para *ADDI*;
- *oper2*: o segundo operando, que será um registrador em instruções *ADD* e um imediato em complementos de 2 em instruções *ADDI*;
- *oper1*: o primeiro operando, que será sempre um registrador;
- *dest*: o registrador destino, onde se guardará o resultado da soma.

A cada borda de subida da entrada clock, calculadora executa a instrução presente na entrada instruction: o registrador especificado no campo *dest* é atualizado com o resultado da soma do registrador especificado em *oper1* com o operando especificado em *oper2*, que pode ser um registrador (em ADD) ou um imediato (em ADDI), de acordo com o valor do *opcode*.

Para realizar a soma em 16 bits, você pode cascatear dois somadores de 8 bits, fornecidos no Projeto 1 (Multiplicador). O imediato é dado em 5 bits, mas lembre-se de preservar seu sinal quando passá-lo para 16 bits.

A saída overflow, ativa em alto, indica se há transbordo na soma correspondente à instrução atual na entrada, considerando os operandos em complemento de 2. A saída q1 deve, a todo momento, corresponder à leitura do registrador especificado no campo *oper1* da entrada instruction.

Por exemplo, suponha que os registradores X1 e X2 contêm os números 100 e 200, respectivamente, e na entrada instruction lê-se:

15	14	10 9	5 4	0
1	00010	00001	00000	

Em assembly:

ADD X0, X1, X2      \\ X0 = X1 + X2

A saída q1 deve conter os 16 bits do registrador especificado em *oper1*; ou seja, 100 em binário. A saída overflow deve ser igual a 0 (zero), já que  $100 + 200$  não causa transbordo. Quando chegar uma borda de subida de clock, o registrador X0 deve ser atualizado com o resultado da soma, 300.

Agora suponha que o registrador X17 contém o número  $-2^{15}$  e que na entrada instruction lê-se:

15	14	10 9	5 4	0
0	11111	10001	10000	

Em assembly:

ADDI X16, X17, #-1      \\ X16 = X17 + (-1)

A saída q1 deve conter os 16 bits do registrador especificado em *oper1*; ou seja,  $-2^{15}$  em binário. A saída overflow deve ser igual a 1 (um), já que  $-2^{15} - 1$  causa transbordo. Quando chegar uma borda de subida de clock, o registrador X16 deve ser atualizado com o resultado da soma,  $2^{15} - 1$ .

### Instruções para Entrega

Você deve acessar o link específico para cada tarefa (T3A1, T3A2 e T3A3) dentro da Aula 11 no E-Disciplinas, já logado com seu usuário e senha, que levará à página apropriada do juiz eletrônico. O prazo para a submissão das soluções no Juiz é 14 de outubro de 2020, quarta-feira, às 23:59. O Juiz aceitará até 5 submissões para cada ati-

No PoliLEGv8, vocês deverão somar com sua própria ULA, tema do próximo projeto.

vidade deste projeto. Sua submissão será corrigida imediatamente e sua nota será apresentada. A maior nota dentre as submissões será considerada. Neste trabalho, os problemas valem no máximo 10 pontos no juiz, porém a nota final deste trabalho será calculada com as ponderações indicadas em cada atividade neste enunciado, totalizando 10 para o trabalho todo. Como boa prática de engenharia, faça seus *test-benches* e utilize o GHDL para validar suas soluções antes de postá-las no juiz.

**Atenção:** Para as três atividades do projeto, está proibido o uso da biblioteca `ieee.std_logic_1164`. Se seu arquivo mencionar essa biblioteca, mesmo em um comentário, sua submissão nem será avaliada pelo juiz e ficará com nota 0 (zero).